

Full Adder Truth Table:

Inputs			Outputs	
A	B	C – IN	Sum	C - Out
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

